 


Lab-0

Create a 2x4 Decoder.



```
module jdoodle;
reg I0, I1;
wire A, B, C, D;

    decdr decoder1(I1, I0, A, B, C, D);

    initial begin
        $display("(%b %b), [%b %b %b %b] -- %d", I1, I0, A, B, C, D, $time);
        I1=0; I0=0;
        #1 $display("(%b %b), [%b %b %b %b] -- %d", I1, I0, A, B, C, D, $time);
        I1=0; I0=1;
        #1 $display("(%b %b), [%b %b %b %b] -- %d", I1, I0, A, B, C, D, $time);
        I1=1; I0=0;
        #1 $display("(%b %b), [%b %b %b %b] -- %d", I1, I0, A, B, C, D, $time);
        I1=1; I0=1;
        #1 $display("(%b %b), [%b %b %b %b] -- %d", I1, I0, A, B, C, D, $time);
        $finish;
    end
endmodule

module decdr(i1,i0, a,b,c,d);
input i1, i0;
output a,b,c,d;

    * Write Verilog hardware description code here to implement the above 2x4 decoder *

endmodule
```